

Eletrônica digital

Aula 4 – Porta Lógica

Wellington de Souza Silva
wellingtons@id.uff.br



Recapitulando

- Principais nomes da área
- Noções básicas de álgebra
- Operações básicas
 - Conjunção
 - Disjunção
 - Negação
- Tabela verdade
- Operações derivadas
 - Condicional
 - Disjunção exclusiva
 - Equivalência

Sumário

- ❑ Introdução
- ❑ Porta lógica
- ❑ Circuito lógico


Sumário

- ❑ Introdução
- ❑ Porta lógica
- ❑ Circuito lógico

Introdução

Podemos representar uma tabela verdade numa porta lógica e vice-versa.

| X | Y | $X \wedge Y$ |
|---|---|--------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

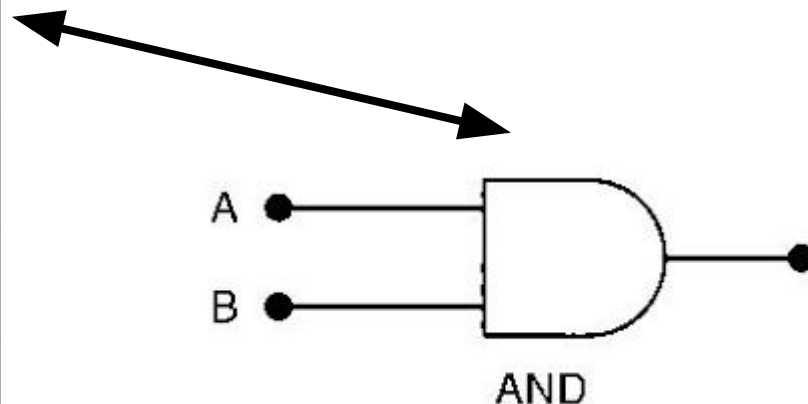


Sumário


- ❏ Introdução
- ❏ Porta lógica
- ❏ Circuito lógico

Porta Lógica

Conjunção equivalente a porta E/AND

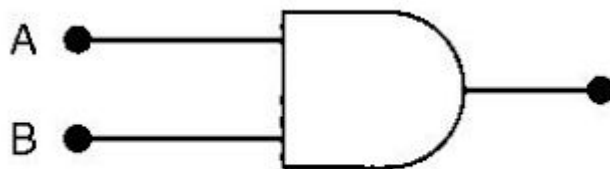


Disjunção equivalente a porta OU/OR

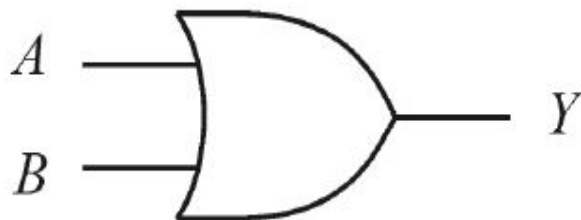


Porta Lógica

Negação equivalente a porta NÃO/NOT

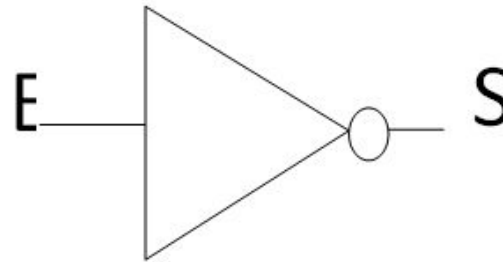


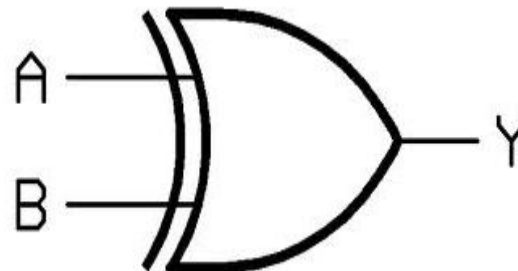
Disjunção exclusiva equivalente a porta
XOR




Sumário

- ❏ Introdução
- ❏ Porta lógica
- ❏ Circuito lógico

Circuito Lógico

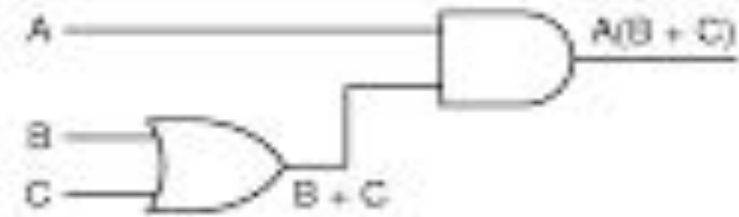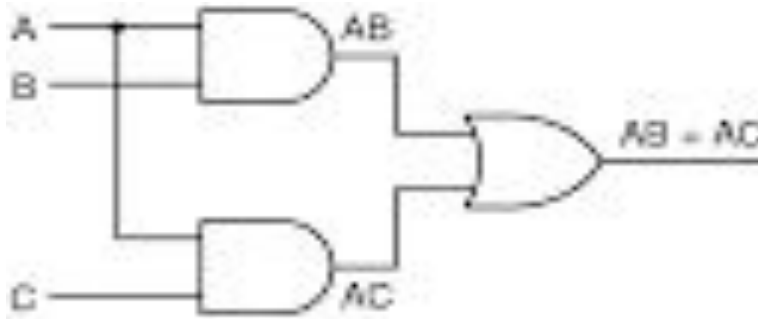


Exemplo

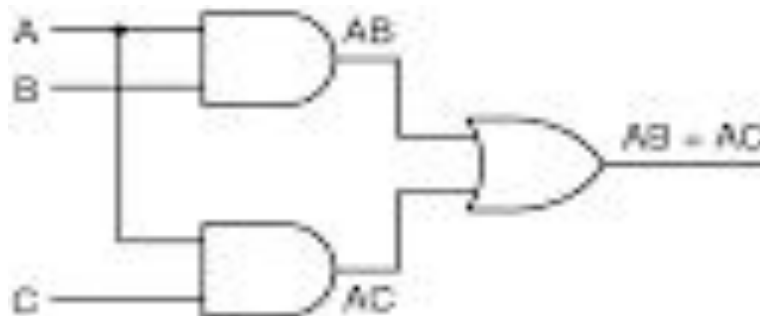

| A | B | C | AB | AC | AB + AC |
|---|---|---|----|----|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(a)

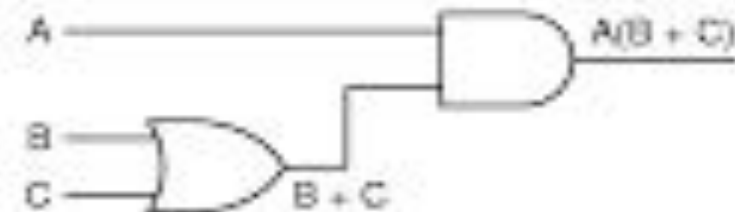




| A | B | C | A | B + C | A(B + C) |
|---|---|---|---|-------|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(b)



Ferramenta auxiliar



Logic gates simulator

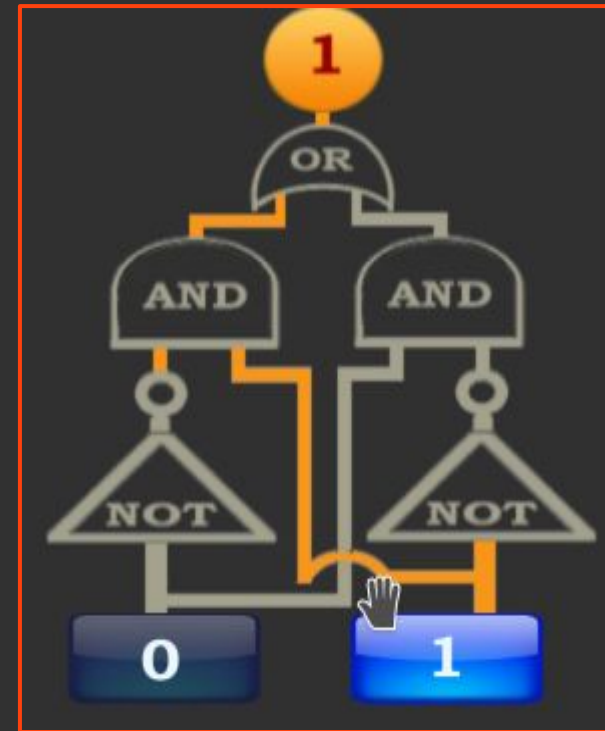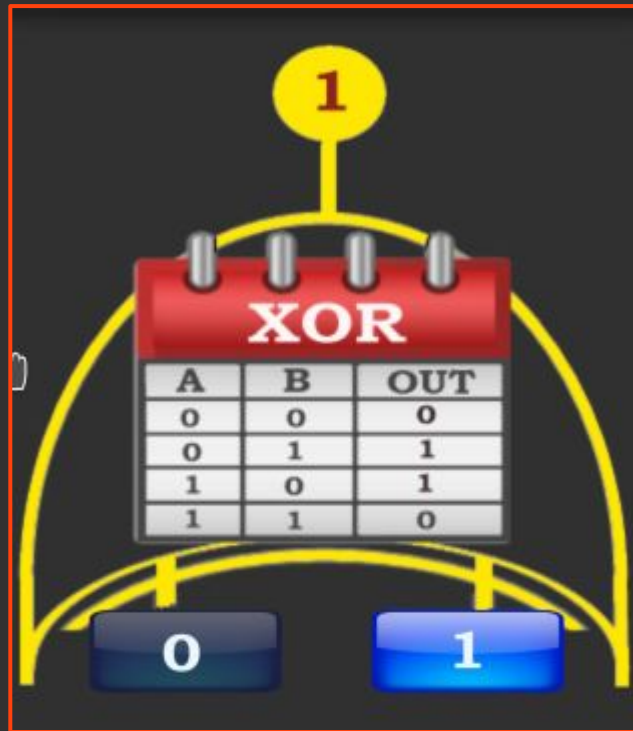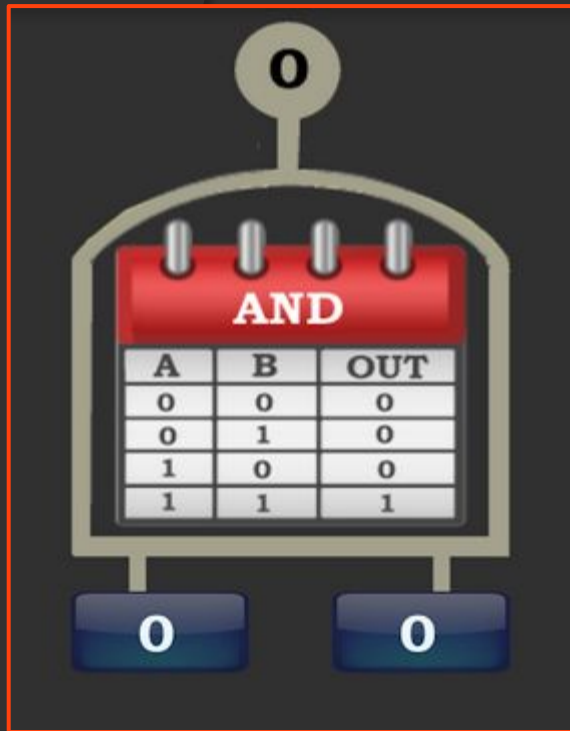

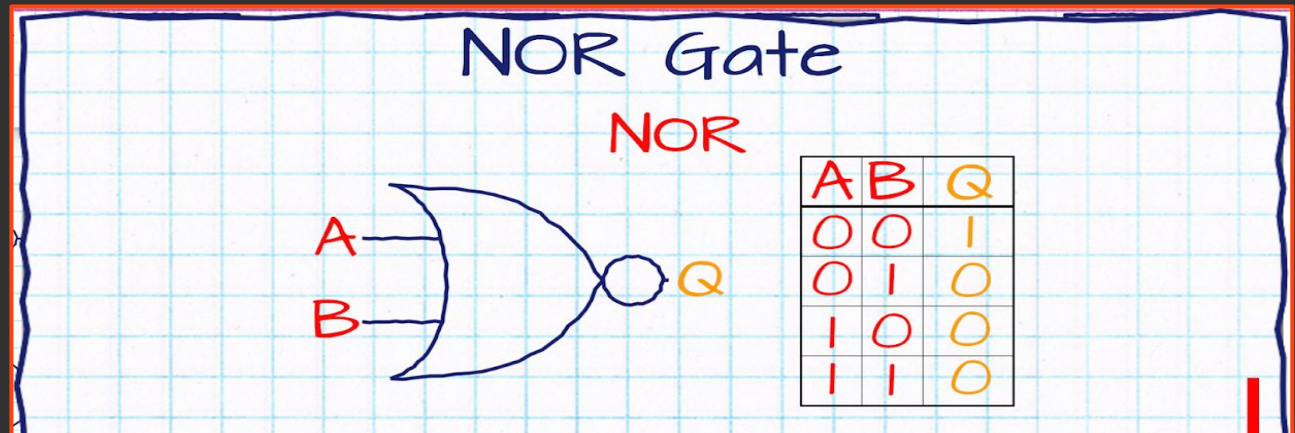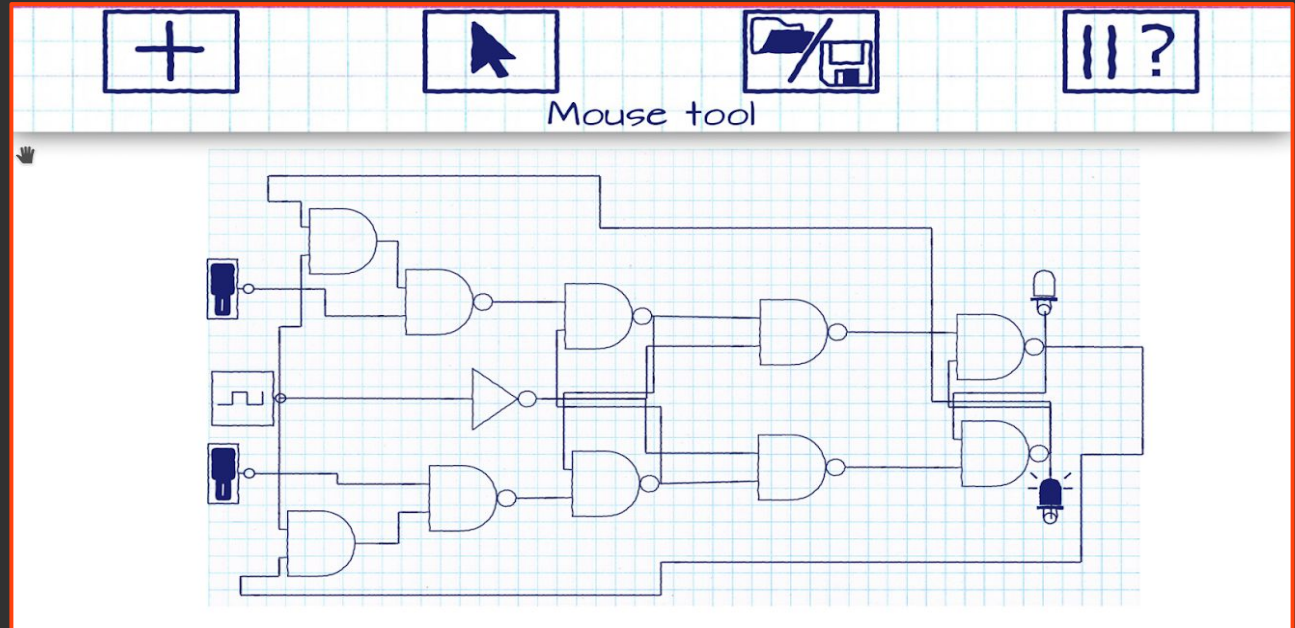Logic Gates - Electronic Simulator and learning.



Obrigado pela atenção!

Eletrônica digital

Aula 4 - Porta Lógica

Wellington de Souza Silva
wellingtons@id.uff.br

